

Natur & Technik * Physik * Jahrgangsstufe 7 * Elektrischer Stromkreis


Welches Lämpchen leuchtet?

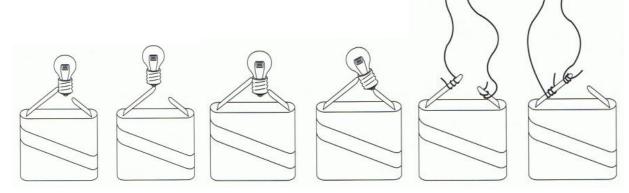


Beschrifte! (Glaskolben, Fassung, Glühwendel, Fußkontakt, Lötzinntropfen, Isolierplatte, Schraubsockel) Wie verläuft der elektrische Strom?

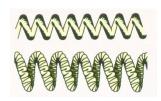Warum ist der Glühwendeldraht so dünn und warum hat er diese Form? (Das Bild ist stark Vergrößert!)



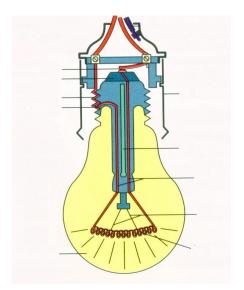

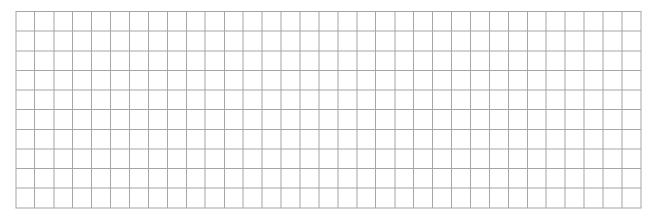

Wie heißen die abgebildeten fünf verschiedenen Batterietypen?



