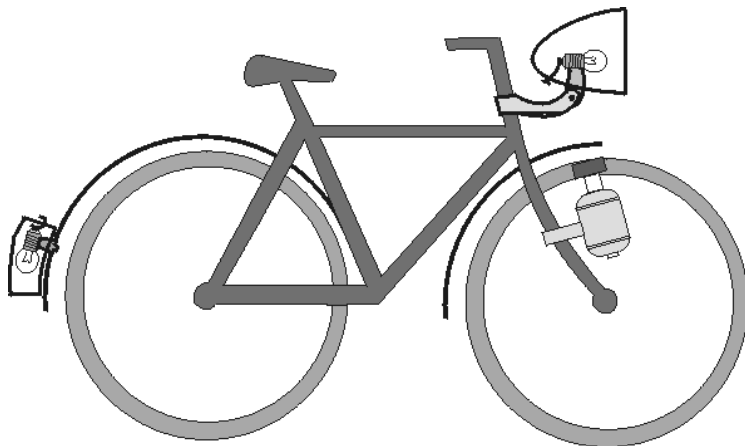


Physik * Jahrgangsstufe 7 * Fahrradbeleuchtung und Taschenlampe


Wie funktioniert eigentlich deine Fahrradbeleuchtung?
Finde heraus, wie der Stromkreis geschlossen wird!



Wo befinden sich beim
Fahrraddynamo die
beiden Pole?



Warum führt zur Lampe
nur ein Kabel?

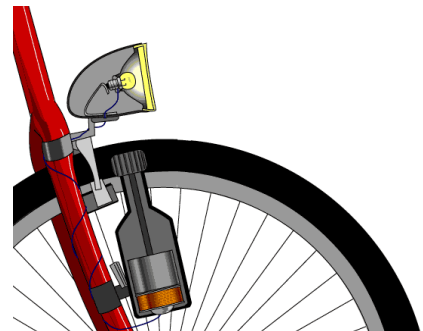

Kannst du hier erkennen, wie
der Stromkreis geschlossen ist?

Trage in das „Schnittbild“ der Taschenlampe zwei Monozellen ein und
kennzeichne den Stromkreis mit roter Farbe. Wie funktioniert der Schalter?

