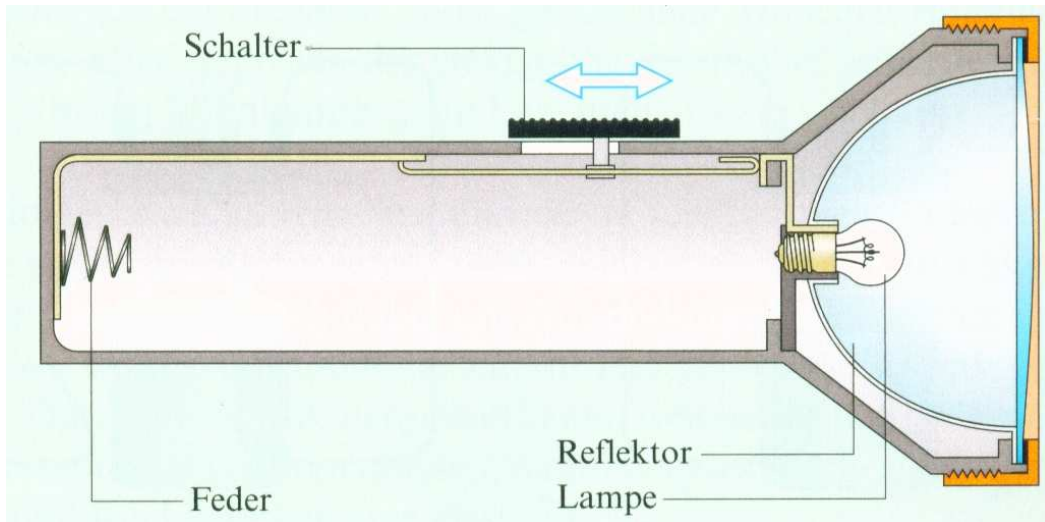


Physik * Jahrgangsstufe 7

Elektrische Stromkreise im Alltag

Ergänze zwei Monozellen in der Schnittzeichnung der Taschenlampe und zeichne dann farblich den elektrischen Stromkreis ein. Wie funktioniert der Schalter?



Ergänze im Bild benötigte Kabel und zeichne den elektrischen Stromkreis farblich ein.

