
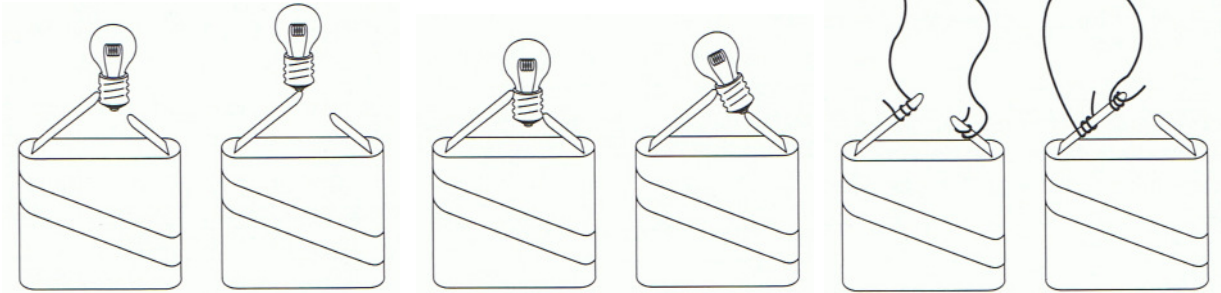


Natur & Technik * Physik * Jahrgangsstufe 7 * Elektrischer Stromkreis


Welches Lämpchen leuchtet?

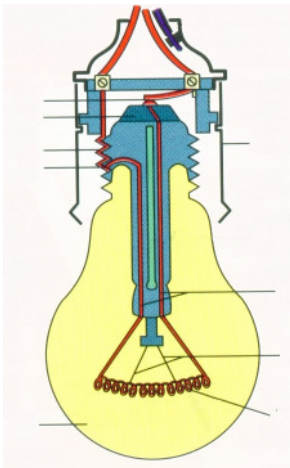

Beschrifte und kennzeichne den Weg des elektrischen Stroms!



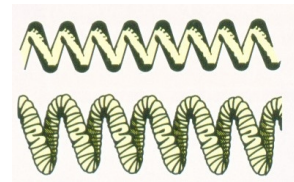Warum ist der Glühwendeldraht so dünn und warum hat er diese Form? (Das Bild ist stark vergrößert!)



Wie heißen die abgebildeten fünf verschiedenen Batterietypen



Trage in die Zeichnung die beiden benötigten Batterien und dann den geschlossenen Stromkreis ein. Wie funktioniert der Schalter?

